## Всероссийская олимпиада школьников по предмету Труд (технология)

2025/2026 учебный год

## Муниципальный этап

# Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 классы

Практическая работа

Автоматизированные технические системы

### Заполняет участник (разборчиво)

Фамилия	
Имя	
<b>Отчество</b> (при наличии)	
Дата рождения	Число Месяц Год
Общеобразовательное учреждение (полностью)	
Класс	
ФИО учителя, (наставника) (полностью)	
Населенный пункт, район	

ВНИМАНИЕ! НА ОБОРОТЕ ЭТОГО ЛИСТА НИЧЕГО НЕ РАСПЕЧАТЫВАТЬ!

### Не заполнять!

Сумма баллов	Члены жюри	
	ФИО	Подпись
	1.	
	2.	

# Всероссийская олимпиада школьников по предмету Труд (технология) 2025/2026 учебный год Муниципальный этап Профиль «Техника, технологии и техническое творчество» 10-11 классы Практическая работа Автоматизированные технические системы

Внимательно ознакомьтесь с предложенным заданием.

Время на выполнение задания – 180 минут.

# Этап 1.

# Технические условия.

С помощью мультиметра измерьте напряжение на предложенных четырех светодиодах: белом, красном, желтом и синем. Для подключения используйте схему, изображенную на рисунке 1.

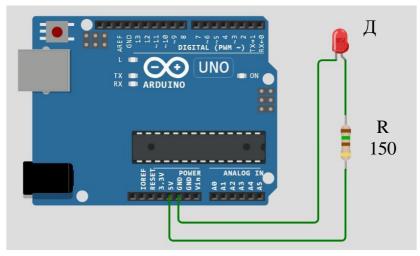


Рисунок 1

Заполните таблицу 1, рассчитайте относительное отклонение величины напряжения.

$$\varDelta(\%) = \frac{\textit{измеренная величина} - \textit{паспортная величина}}{\textit{паспортная величина}} \times 100\,\%$$

<b>№</b> π/π	Светодиод	Паспортная величина напряжения	Измеренная величина напряжения	Относительное отклонение
1	Белый	3B		
2	Красный	2,5 B		
3	Синий	3,8 B		
4	Желтый	2,5 B		
<b>D</b>		4		

Вывод по выполнению этапа	1:
---------------------------	----

### Этап 2.

### Технические условия.

Выполните проектирование схемы, которая включает в себя ультразвуковой датчик (дальномер), красный светодиод  $\mathcal{J}$ , ограничивающее сопротивление R. При изменении показаний дальномера изменяется яркость светодиода (чем меньше расстояние от преграды до дальномера, тем ярче свечение светодиода) (см. рис. 2).

Потребляемый ток у светодиода принять 15 mA.

Схема питается от платы Arduino UNO (или Nano) клемма постоянного напряжения 5V.

Сопротивления предлагаются из стандартного набора к Arduino UNO (или Nano).

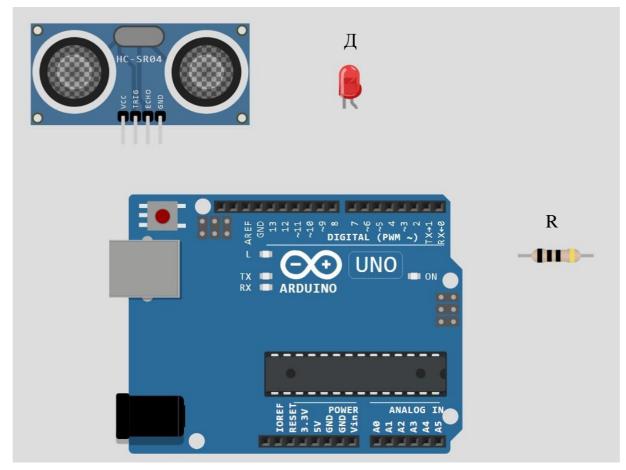


Рисунок 2

Для спроектированной схемы выполните задания 1 и 2.

Задание 1. Рассчитайте сопротивление светодиода  $R_{\rm д1}$ ,  $R_{\rm д2}$ ,  $R_{\rm д3}$ ,  $R_{\rm д4}$  и напряжение на светодиоде  $U_{\rm д1}$ ,  $U_{\rm д2}$ ,  $U_{\rm д3}$ ,  $U_{\rm д4}$ , если величина силы тока в цепи соответствует  $I_1$ =15mA,  $I_2$ =10mA,  $I_3$ =6mA,  $I_4$ =0.29mA. Рассчитайте сопротивление  $R_{\rm д}$  светодиода  $\mathcal I$  согласно схеме, изображенной на рисунке 2, и для расчета возьмите изме- ренное напряжение из таблицы 1 этапа 1. Результаты занесите в таблицу 2.

Таблица 2

Расчетная величина	Значение
$H$ апряжение на светодиоде $U_{{ t pl}}$ 1, $B$	
$H$ апряжение на светодиоде $U_{{\scriptscriptstyle  m L}2}$ , $B$	
$H$ апряжение на светодиоде $U_{{ t д}3}, B$	
$H$ апряжение на светодиоде $U_{{ t  ilde I}4}, B$	
$C$ опротивление $R_{II}$ , $O$ м	
$C$ опротивление $R_{\it Д2}$ , $\it O$ м	
$C$ опротивление $R_{\it Д3}$ , $\it O$ м	
$C$ опротивление $R_{\it Д4}$ , $\it O$ м	
Сопротивление $R_{I\!\!A}$ , Ом	

**Задание 2.** Создайте принципиальную схему в пакете «Компас-Электрик» или «Компас-Электрик Express». Сделайте скриншот схемы и сформируйте файл с расширением .doc Файл сохраните с именем и расширением: *Иванов-7класс-11школа-Уфа-схема.doc*. Или начертите в соответствии с ГОСТ- 2.702-2011.

Схема электрическая принципиальная		

### Этап 3.

На монтажной плате соберите цепь, спроектированную на этапе 2. Проанализируйте предложенный скетч, внесите необходимые корректировки и выполните демонстрацию работы цепи: при уменьшении расстояния между ультразвуковым датчиком (дальномером) яркость светодиода увеличивается.

```
// Назначение пинов
const int trigPin = 1; // пин триггера дальномера
const int echoPin = 1; // пин эхо дальномера
const int ledPin = 1; // пин светодиода (с PWM)
void setup() {
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600); // для отладки
void loop() {
 long duration, distance;
 // Генерируем короткий импульс для триггера
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2):
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 // Читаем время эхо
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 // Расчет расстояния (в сантиметрах)
 distance = duration * 0.034 / 2;
 // Выводим расстояние в сериал для проверки
 Serial.print("Расстояние: ");
 Serial.print(distance);
 Serial.println(" cm");
 // Расчет яркости: чем ближе — тем ярче
 // Например, для расстояний от 2 до 100 см
 int brightness;
 if (distance < 2) {
  brightness = 255; // максимально ярко
 } else if (distance > 100) {
  brightness = 0; // очень далеко — свет выключен
 } else {
  // Чем ближе — тем ярче, линейно
  brightness = map(distance, 1, 1, 1, 1);
 // Установка яркости светодиода
```

```
analogWrite(ledPin, brightness);
 delay(100); // небольшой промежуток между измерениями
// Назначение пинов
const int trigPin = 9; // пин триггера дальномера
const int echoPin = 10; // пин эхо дальномера
const int ledPin = 11; // пин светодиода (с PWM)
void setup() {
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600); // для отладки
void loop() {
 long duration, distance;
 // Генерируем короткий импульс для триггера
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 // Читаем время эхо
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 // Расчет расстояния (в сантиметрах)
 distance = duration * 0.034 / 2;
 // Выводим расстояние в сериал для проверки
 Serial.print("Расстояние: ");
 Serial.print(distance);
 Serial.println(" cm");
 // Расчет яркости: чем ближе — тем ярче
 // Например, для расстояний от 2 до 100 см
 int brightness;
 if (distance < 2) {
  brightness = 255; // максимально ярко
 } else if (distance > 100) {
  brightness = 0; // очень далеко — свет выключен
  // Чем ближе — тем ярче, линейно
  brightness = map(distance, 20, 100, 255, 0);
 // Установка яркости светодиода
 analogWrite(ledPin, brightness);
 delay(100); // небольшой промежуток между измерениями
```

Откорректированный скетч сохраните с именем файла: *Иванов-7класс-11школа-Уфа-скетч.doc*.

# Перечень отчетности:

- 1. Этап 1 таблица 1 и выводы выполнения этапа 1.
- 2. <u>Этап 2</u> таблица 2, файл *Иванов-7класс-11школа-Уфа-схема.doc* или чертеж схемы электрической принципиальной
- 3. <u>Этап 3</u> файл с откорректированным скетчем *Иванов-7класс-11школа- Уфа-скетч.doc*

# Критерии оценивания практической работы по

# автоматизированным техническим системам

No n/n	Критерии оценки	Макс. балл	Балл участника
Этап 1			
1	Этап 1. Сборка цепи на монтажной плате		
	по рисунку 1. Выполнение измерений	3	
	напряжения на светодиодах и заполнение	· ·	
	таблицы 1		
2	Этап 1. Расчет относительного отклонения	3	
	величины напряжения на светодиодах		
3	Этап 1. Заполнение таблицы 1 и формулирование вывода по выполнению	3	
	этапа		
	Этап 2		
4	Этап 2. Расчет величины сопротивления	3	
4	светодиода $R_{д1}$ , $R_{д2}$ , $R_{д3}$ , $R_{д4}$ , $Oм$	3	
5	Этап 2. Расчет величины напряжения на	3	
	светодиоде $U_{\rm д1},U_{\rm д2},U_{\rm д3},U_{\rm д4},B$	3	
6	Этап 2. Расчет величины сопротивления	3	
	светодиода $R_{\rm д}$ , Ом		
7	Этап 2. Заполнение таблицы 2	1	
	Этап 2. Создание принципиальной схемы		
	или в пакете «Компас-Электрик» или	_	
8	«Компас-Электрик Express» или на листе в	4	
	соответствии с ГОСТ-2.702-2011 с		
	указанием величин расчетных		
	сопротивлений		
	Этап 3		
9	Этап 3. Сборка цепи для демонстрации	3	
10	технических условий на монтажной плате Этап 3. Корректирование скетча	4	
10		4	
11	Этап 3. Демонстрация работы собранной	5	
11	цепи в соответствии с техническими условиями		
12	Несоблюдение порядка на рабочем месте	-1	
14	Итого	35	
	111010	33	

Ответ для 3 этапа Ограничений по выбору номеров пинов для подключения светодиода и датчика у участников нет.